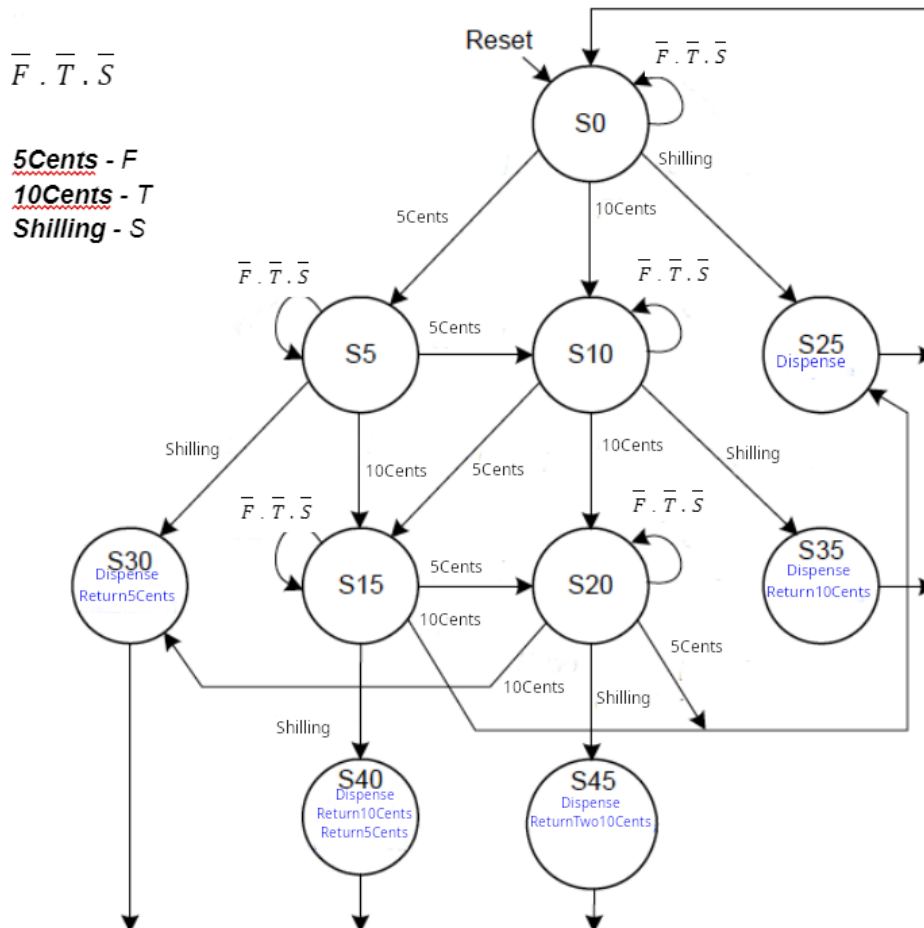


Soda Machine Dispenser For the IT Department Students' Lounge

FSM:

5 Cents - F
10 Cents - T
25 Cents - S



State Encoding Table:

[illegible]

State Transition Table and Simplified Equations:

[illegible]

0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

$$S'_9 = S_4 S$$

$$S'_8 = S_3 S$$

$$S'_7 = S_2 S$$

$$S'_6 = S_1 S + S_4 T$$

$$S'_5 = S_0 S + S_3 T + S_4 F$$

$$S'_4 = S_2 T + S_3 F + S_4 \overline{F} \overline{T} \overline{S}$$

$$S'_3 = S_1 T + S_2 F + S_3 \overline{F} \overline{T} \overline{S}$$

$$S'_2 = S_0 T + S_1 F + S_2 \overline{F} \overline{T} \overline{S}$$

$$S'_1 = S_0 F + S_1 \overline{F} \overline{T} \overline{S}$$

$$S'_0 = S_0 \overline{F} \overline{T} \overline{S} + S_5 + S_6 + S_7 + S_8 + S_9$$

Output table and Equations

Current State										Output			
S ₉	S ₈	S ₇	S ₆	S ₅	S ₄	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀	D	RF	RT	R2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

D = Dispense

RF = ReturnFiveCents

RT = ReturnTenCents

R2 = ReturnTwoTenCents

$$\text{Dispense} = S_5 + S_6 + S_7 + S_8 + S_9$$

$$\text{ReturnFiveCents} = S_6 + S_8$$

$$\text{ReturnTenCents} = S_7 + S_8$$

$$\text{ReturnTwoTenCents} = S_9$$

Circuit Diagram:

